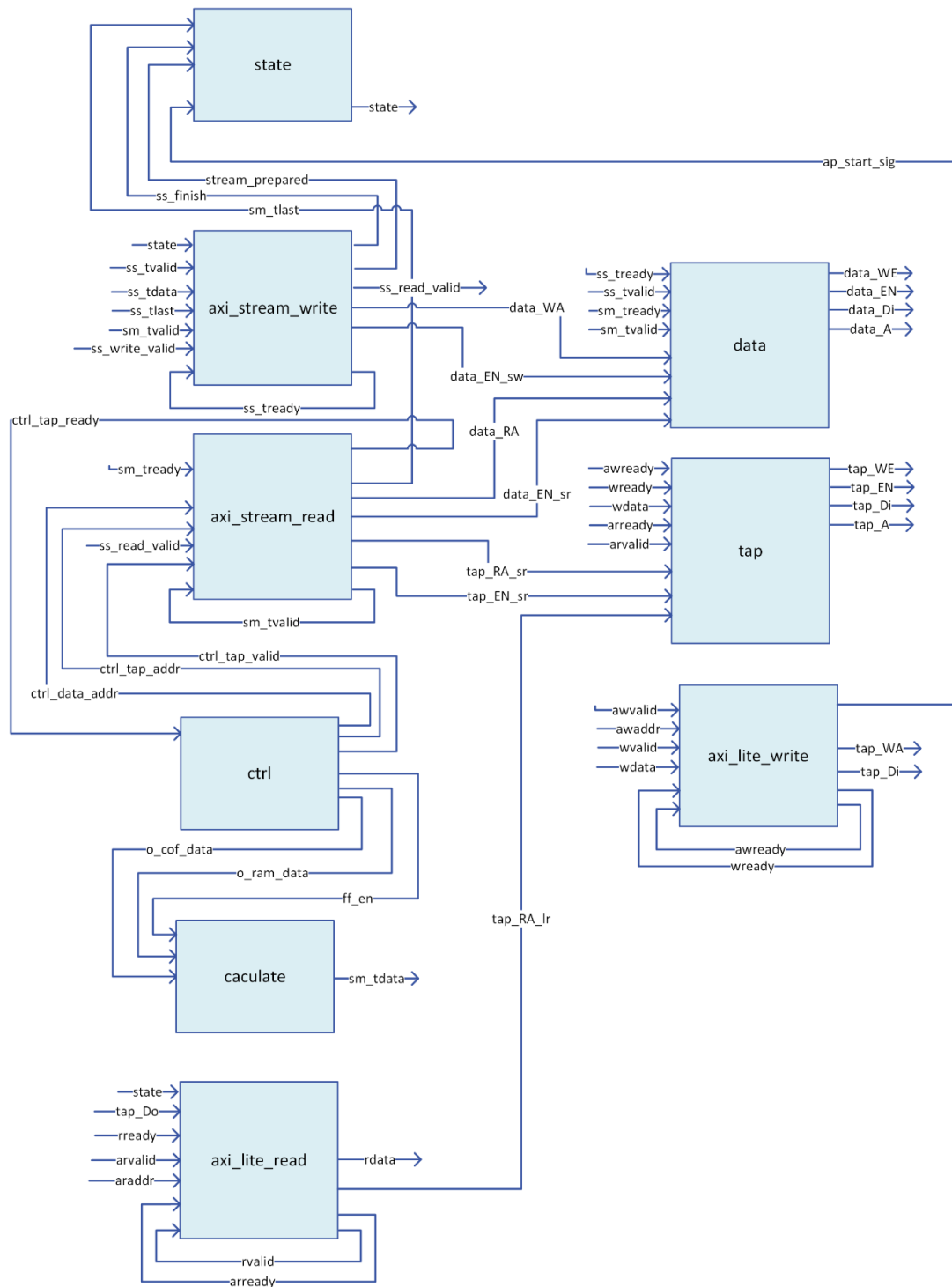


SOC LAB#3 Report


1. Block Diagram




2. Describe operation

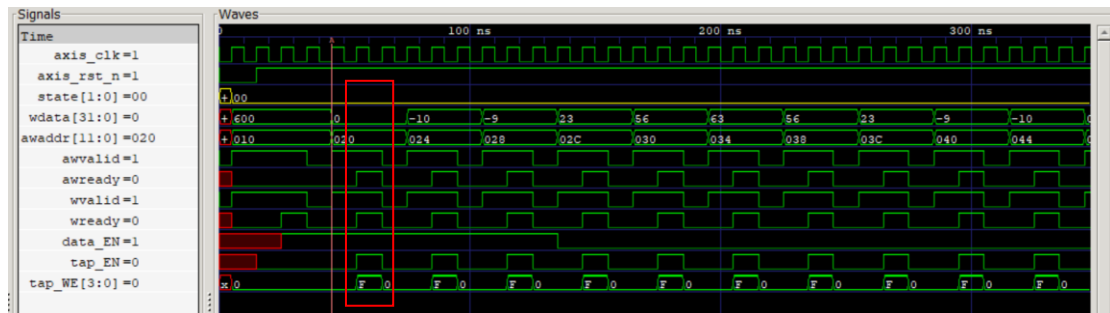2.1 How to receive data-in and tap parameters and place into SRAM

當 $\text{tap_EN} = 1$ 與 $\text{tap_WE} = 4'hF$ 時，會將 wdata 寫進去 awaddr (會做 shift) 的位置。



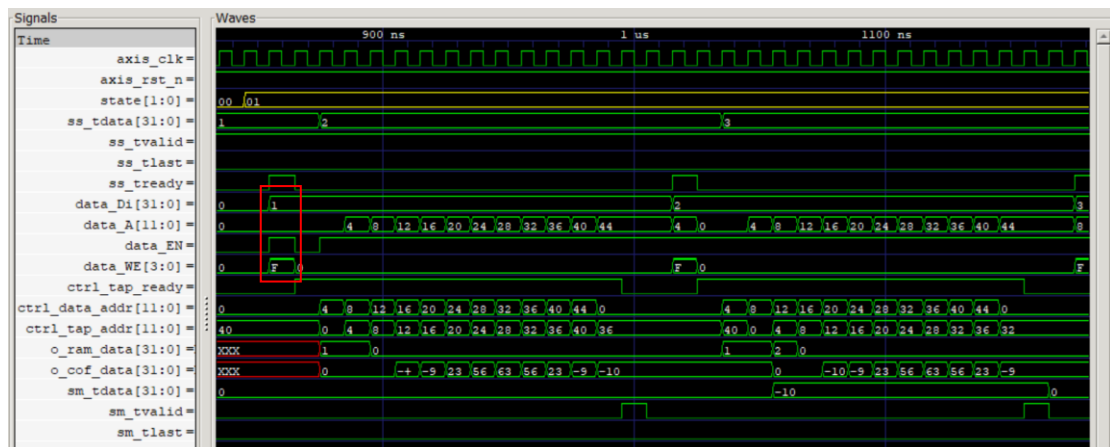當 $\text{data_EN} = 1$ 與 $\text{data_WE} = 4'hF$ 時，會將 ss_tdata 寫進去 data_A 的位置。



2.2 How to access shiftram and tapRAM to do computation

ctrl 模組會輸出對應的 tap_addr 與 data_addr，之後從 RAM 讀出數值。

e.g. $\text{RAM_size} = 3 * \text{data_size}$

data : 1, 2, 3, 4

tap : -1, 3, -1

1st

data_ram_addr	A0	A1	A2
tap_ram_addr	A2	A0	A1
data	1	0	0
tap	-1	-1	3

2nd


data_ram_addr	A0	A1	A2
tap_ram_addr	A1	A2	A0
data	1	2	0
tap	3	-1	-1

3rd

data_ram_addr	A0	A1	A2
tap_ram_addr	A0	A1	A2
data	1	2	3
tap	-1	3	-1


4th

data_ram_addr	A0	A1	A2
tap_ram_addr	A2	A0	A1
data	4	2	3
tap	-1	-1	3

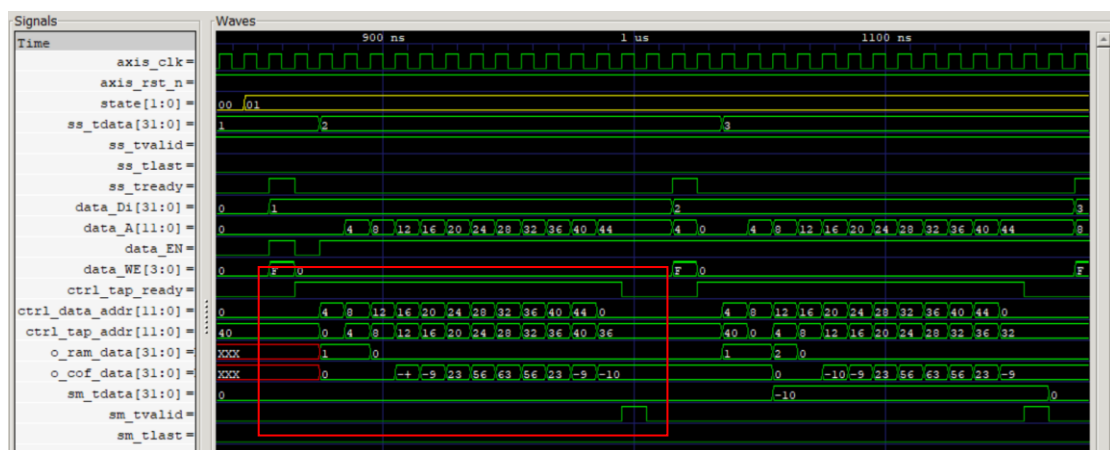

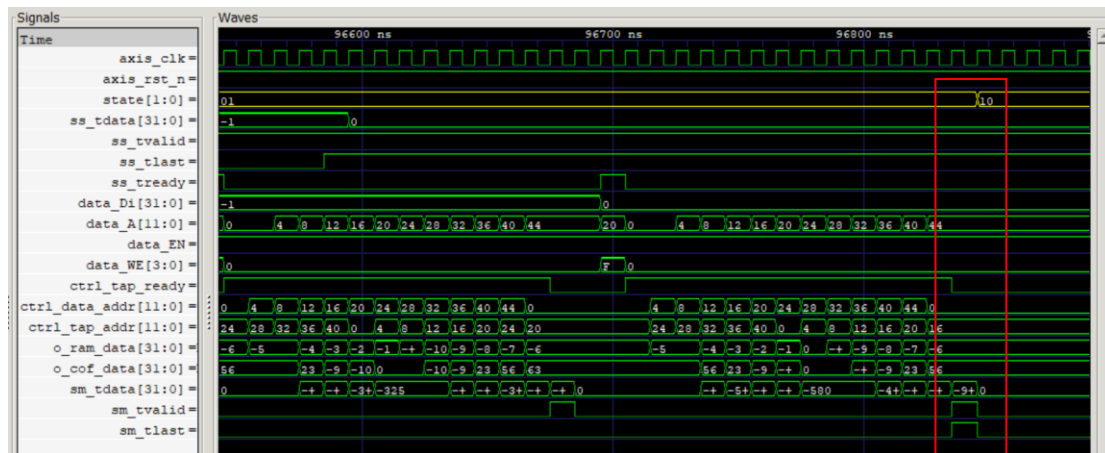2.3 How ap_done is generated.

當 $ss_tlast = 1$ 與 $sm_tlast = 1$ 後， $state = ap_done(2'b10)$ 。



3. Resource usage

```

28 1. Slice Logic
29 -----
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

```

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
Slice LUTs*	297	0	0	53200	0.56
LUT as Logic	297	0	0	53200	0.56
LUT as Memory	0	0	0	17400	0.00
Slice Registers	200	0	0	106400	0.19
Register as Flip Flop	200	0	0	106400	0.19
Register as Latch	0	0	0	106400	0.00
F7 Muxes	0	0	0	26600	0.00
F8 Muxes	0	0	0	13300	0.00

* Warning! The Final LUT count, after physical optimizations and full implementation, i

```

-----
Start RTL Component Statistics
-----
Detailed RTL Component Info :
+---Adders :
    2 Input 12 Bit    Adders := 5
    2 Input  4 Bit    Adders := 2
+---Registers :
    32 Bit    Registers := 3
    12 Bit    Registers := 3
    4 Bit     Registers := 3
    1 Bit     Registers := 18
+---Multipliers :
    32x32    Multipliers := 1
+---Muxes :
    2 Input 32 Bit    Muxes := 8
    3 Input 32 Bit    Muxes := 1
    2 Input 12 Bit    Muxes := 11
    2 Input  4 Bit    Muxes := 7
    2 Input  1 Bit    Muxes := 37
    3 Input  1 Bit    Muxes := 3
-----
Finished RTL Component Statistics
-----

```

因為使用很多 reg 來儲存，所以可能 flip flop 使用比較多，是可以減少的。

4. Timing Report

Timing Summary - timing_1

Timing Summary - timing_1


Timing Summary - timing_1

Timing Summary - timing_1


Timing Summary - timing_1

5. Simulation Waveform, show

 
5.1 首先 $state = ap_idle(2'b00)$ ，開始的輸入 taps，並存在 RAM。




5.2 testbench 開始的檢查輸出的 taps。

 

 5.3 當接收到 testbench 的 ap_start 訊號， $ap_start_sig = 1$ ， $state = ap_start(2'b01)$ 。



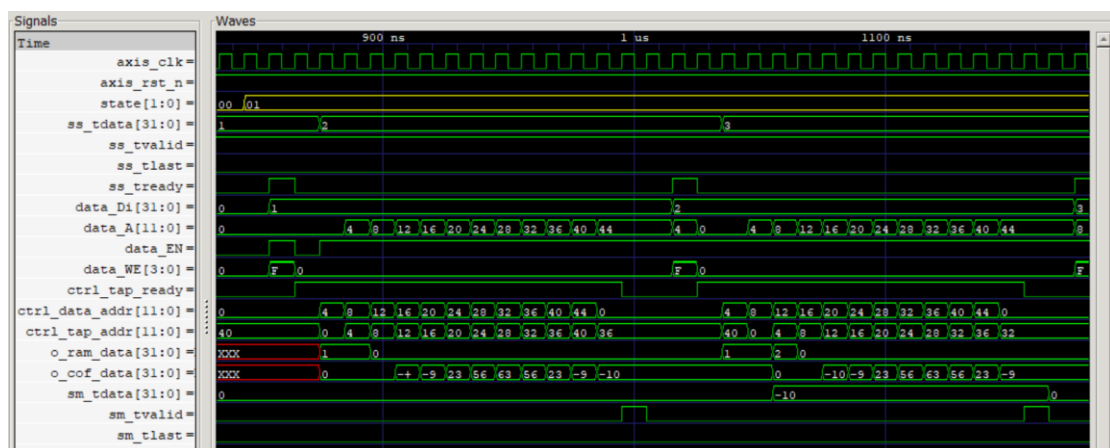5.3 $state = ap_start(2'b01)$ 後，會將 ss_tdata 寫入至 RAM，並且 $ctrl_tap_ready = 1$ ， $ctrl$ 模組開始輸出對應的 tap_addr 與 $data_addr$ ，之後從 RAM 讀出數值做相乘累加，輸出結果，且 $sm_tvalid = 1$ 。



5.4 當 $ss_tlast = 1$ 與 $sm_tlast = 1$ 後， $state = ap_done(2'b10)$ 。

